

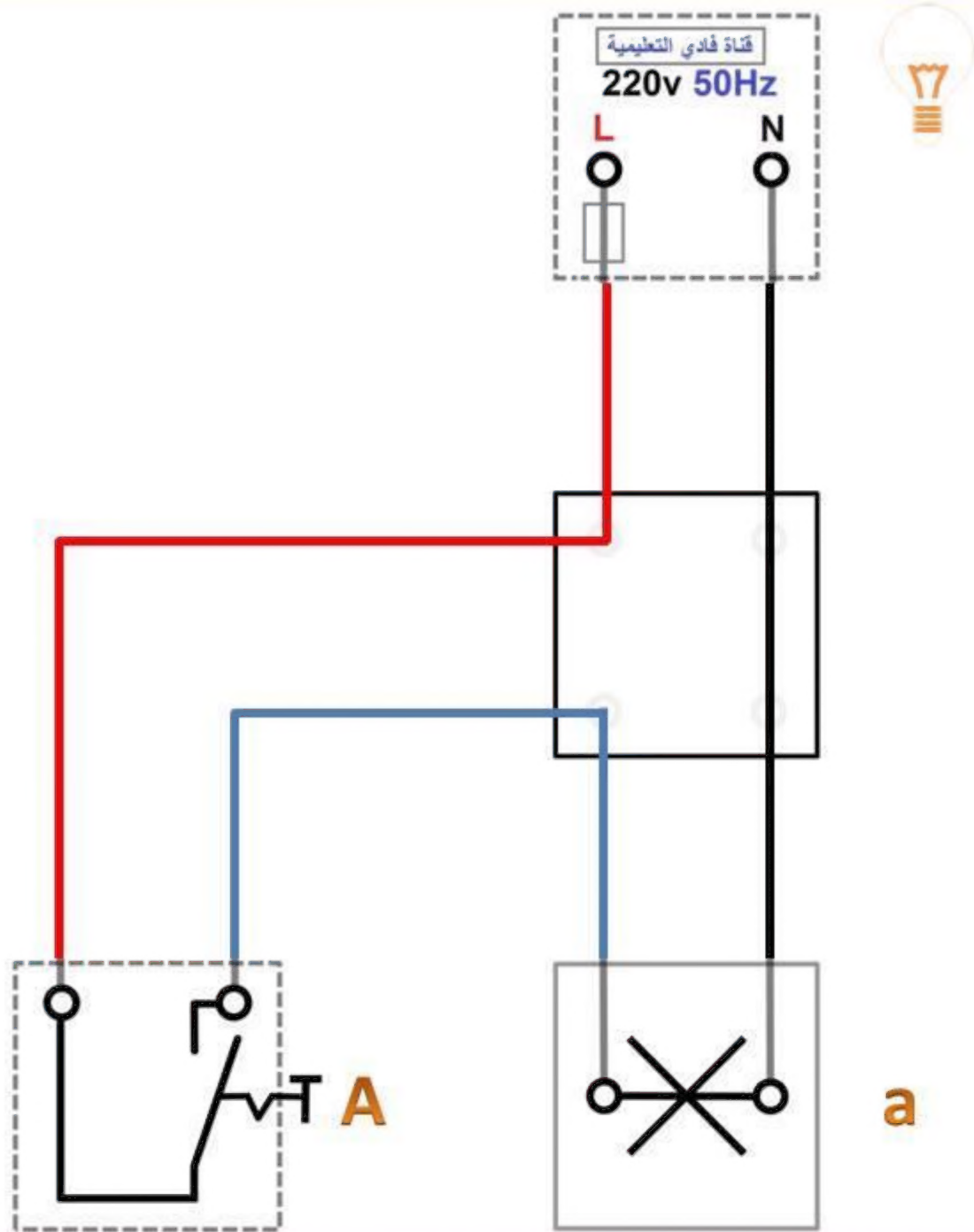


2

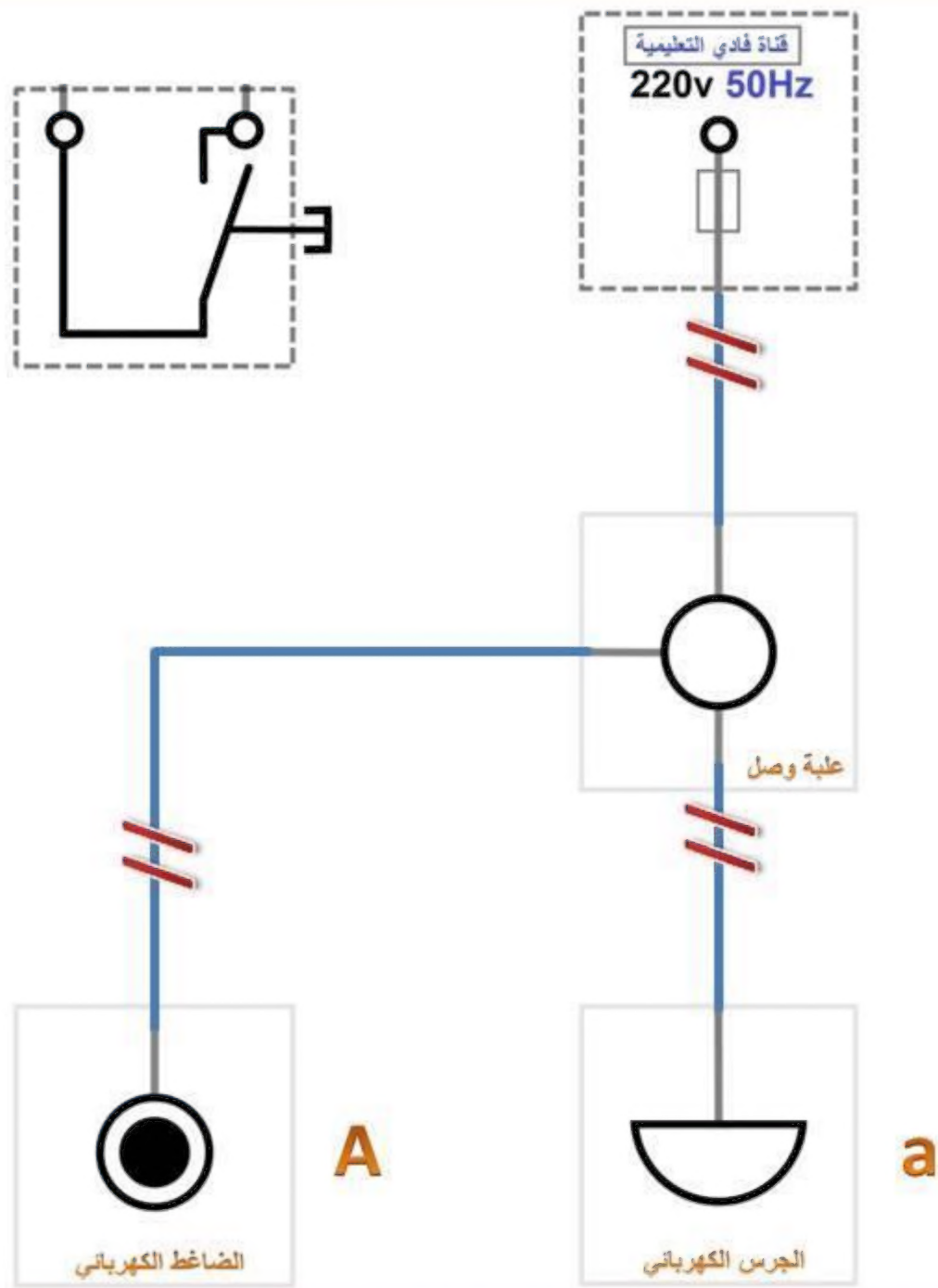

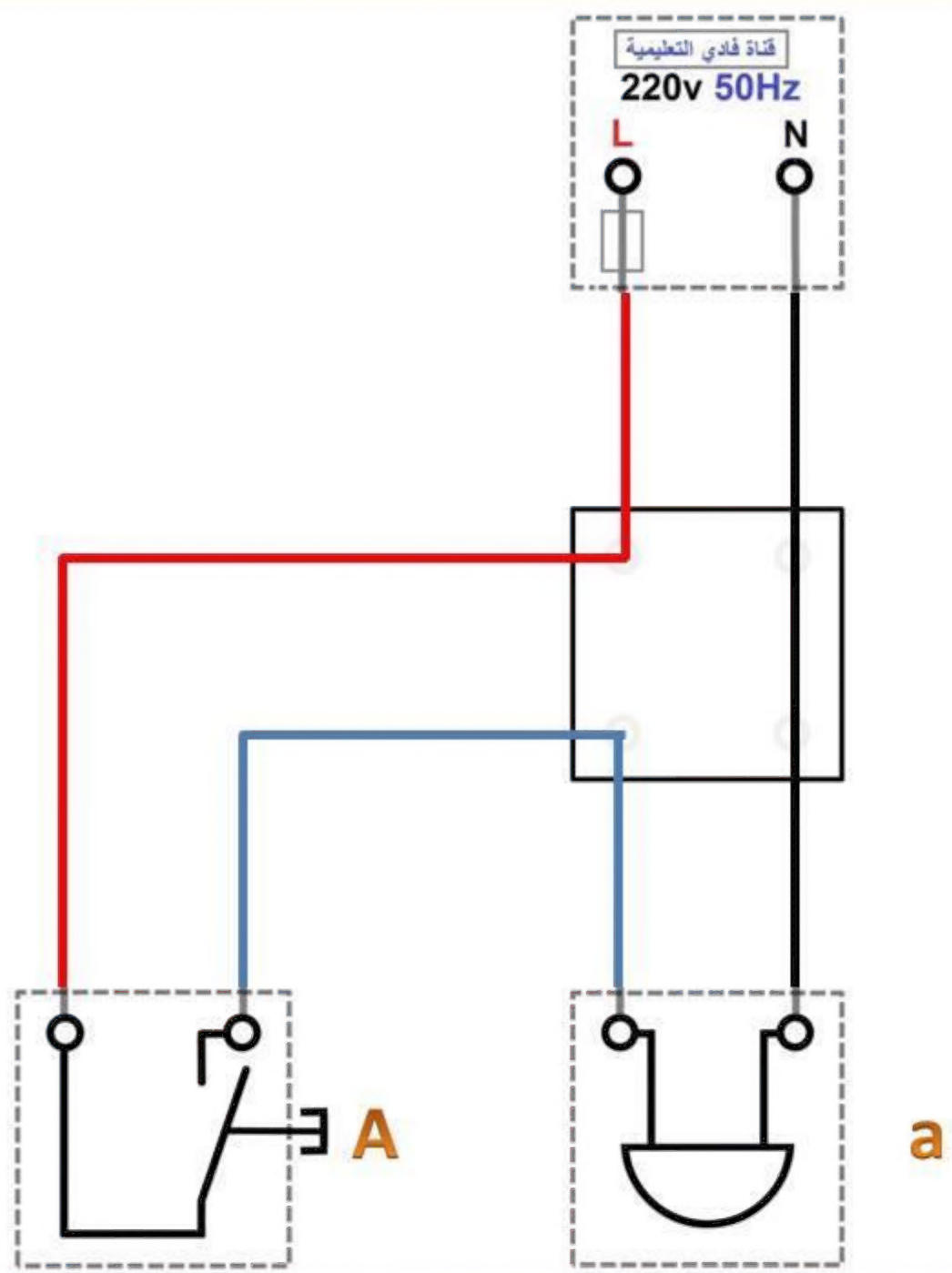









التوازي

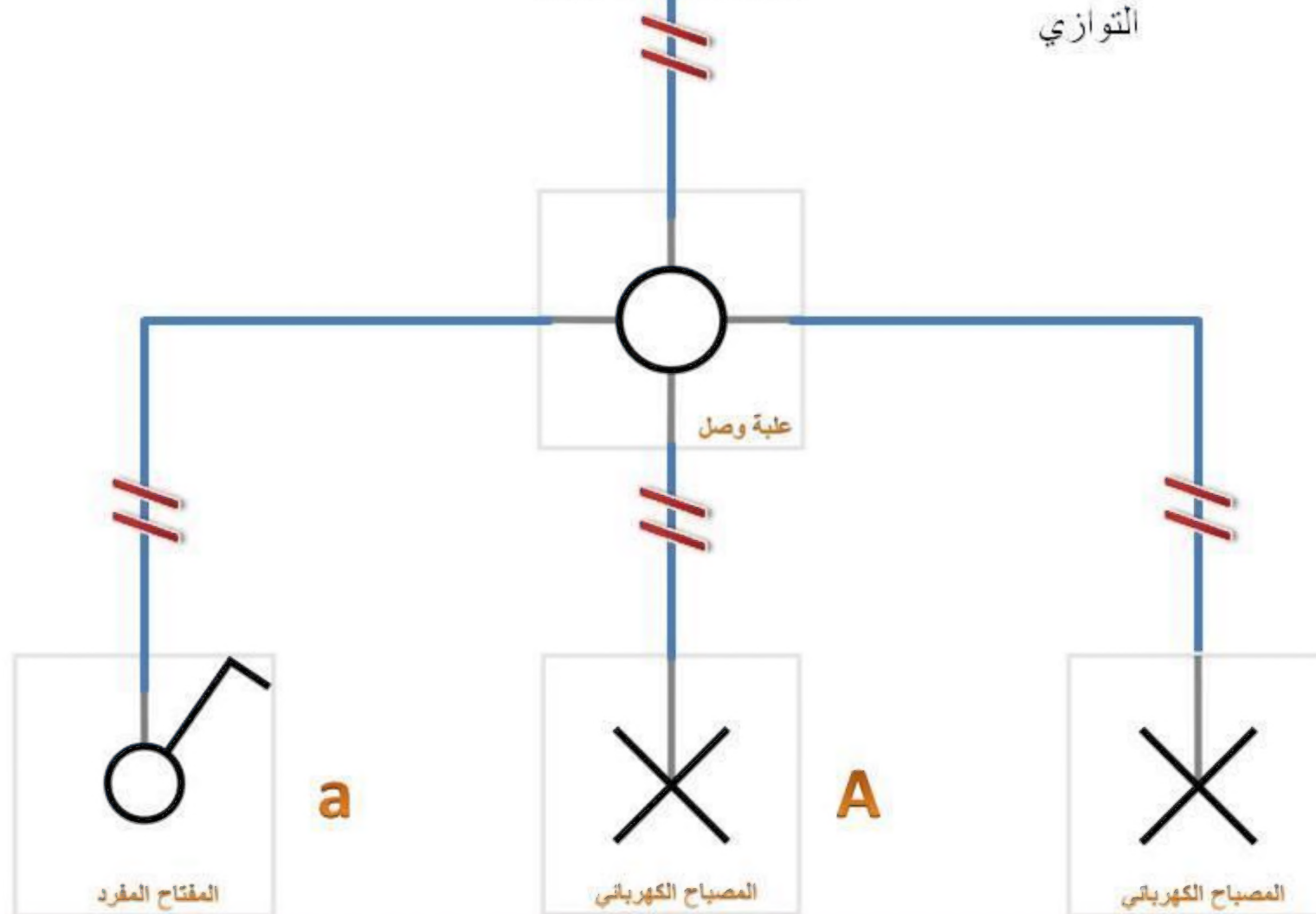


قناة فادي التعليمية  
220v 50Hz



التوازي

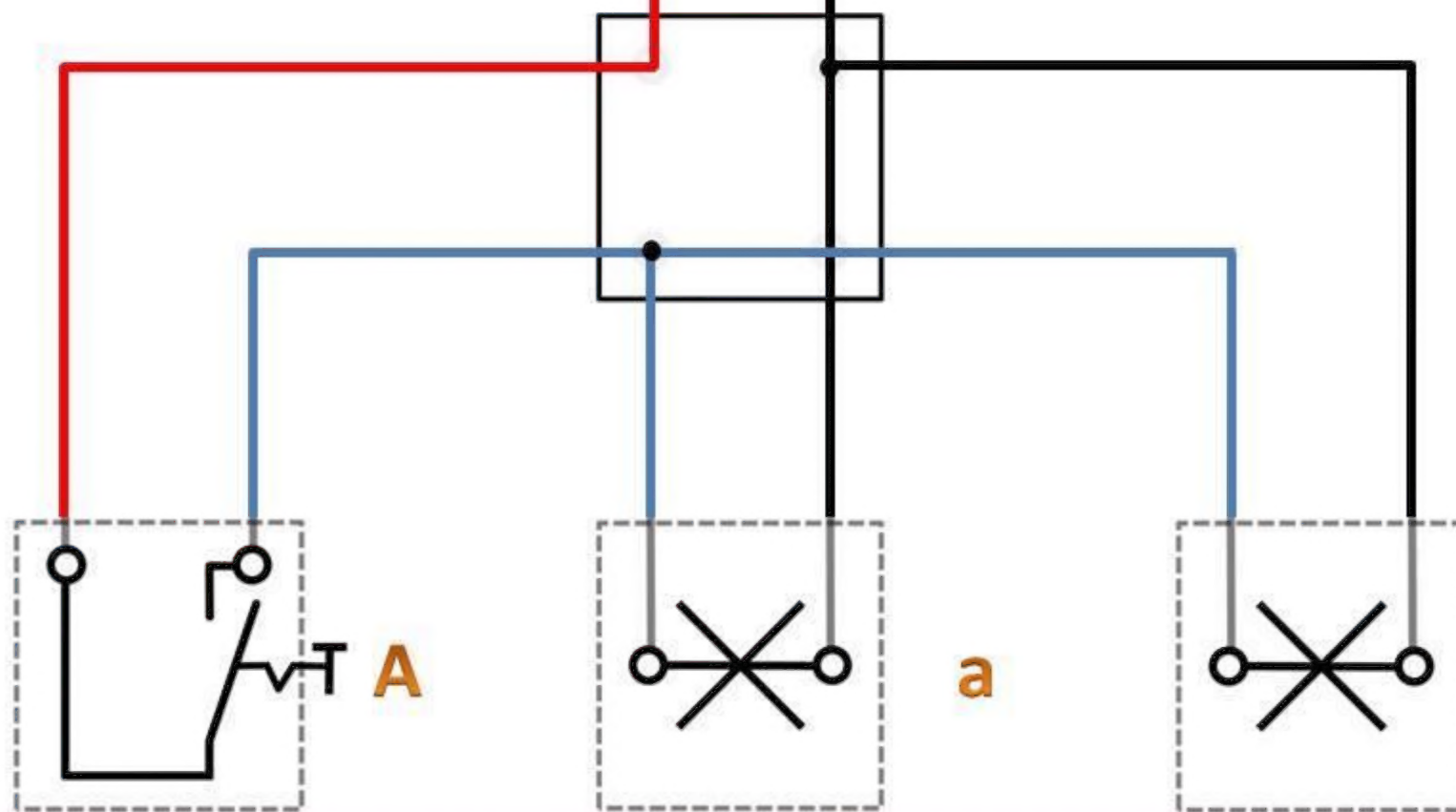



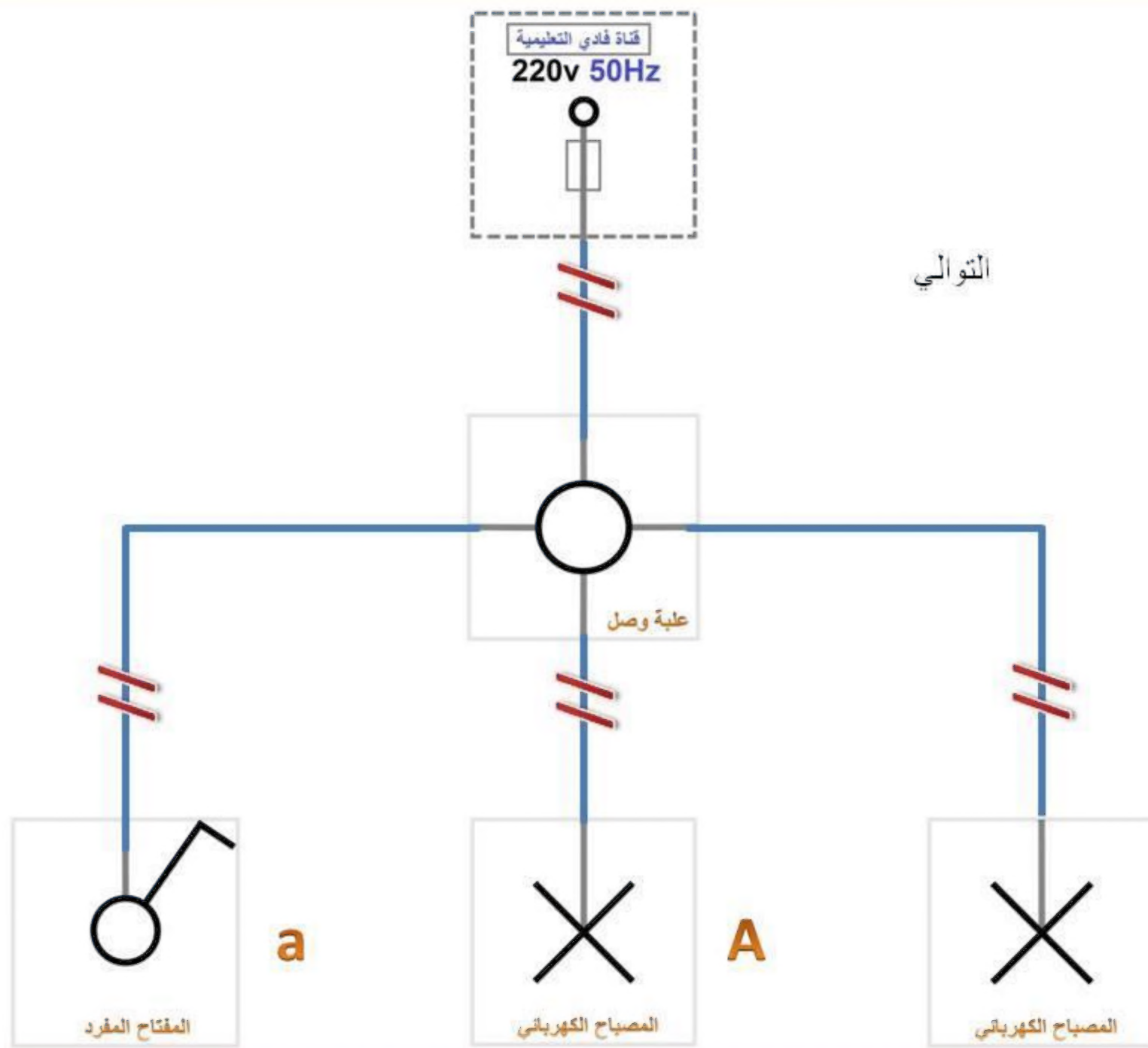



قناة فادي التعليمية  
220v 50Hz


L


N

التوالي

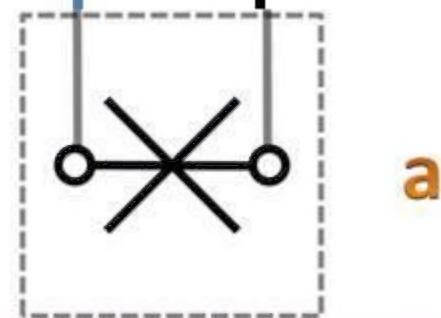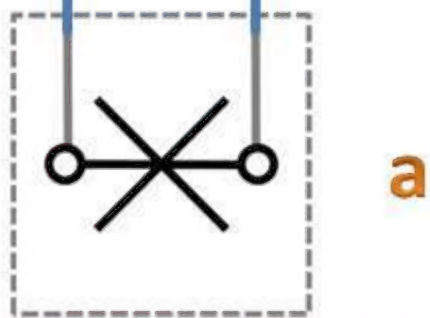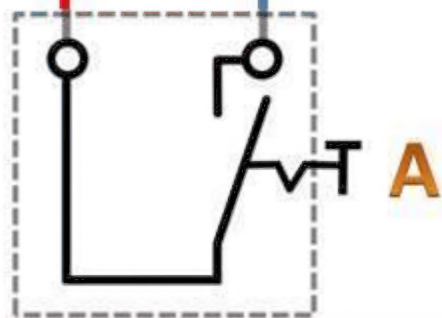


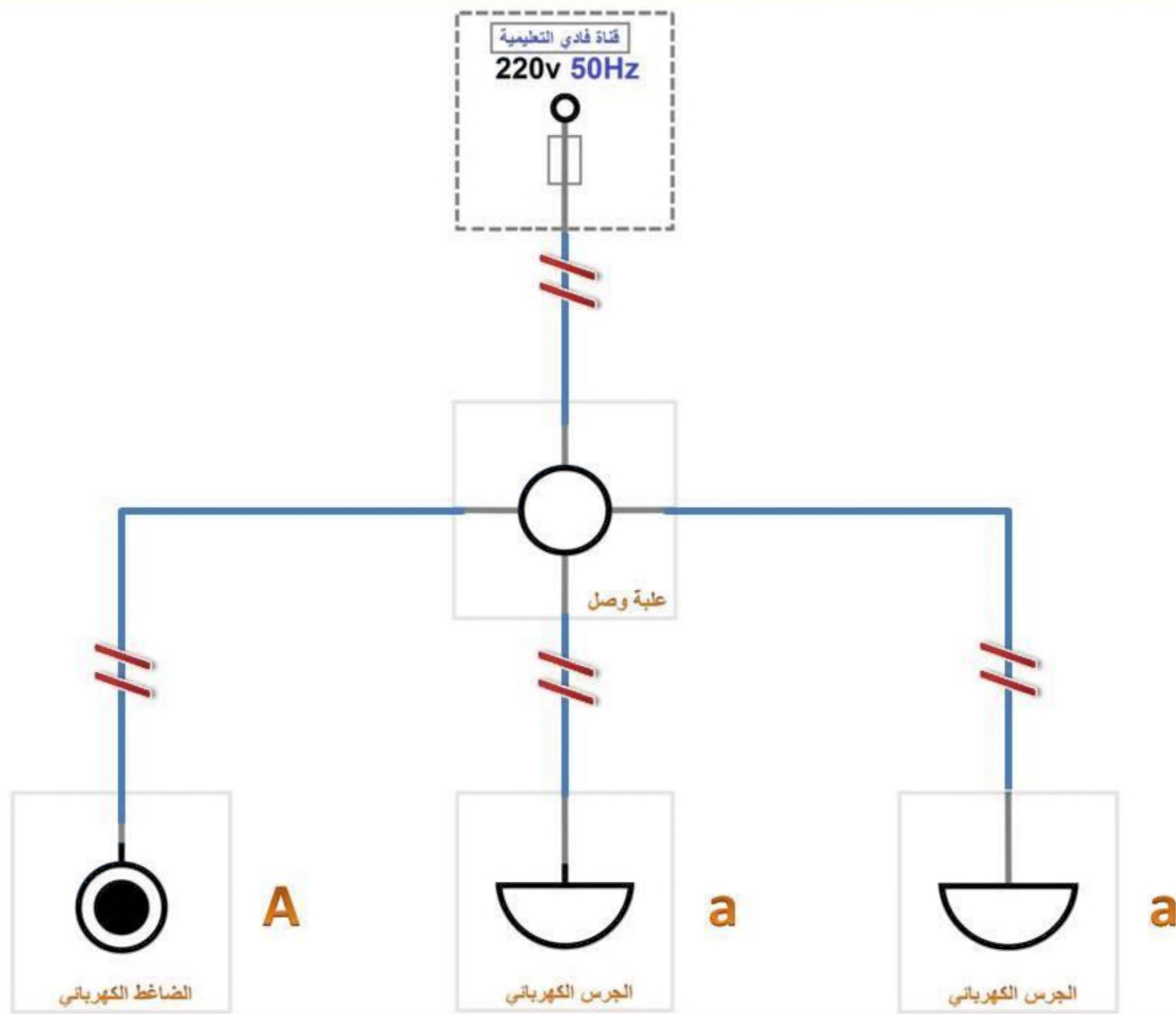

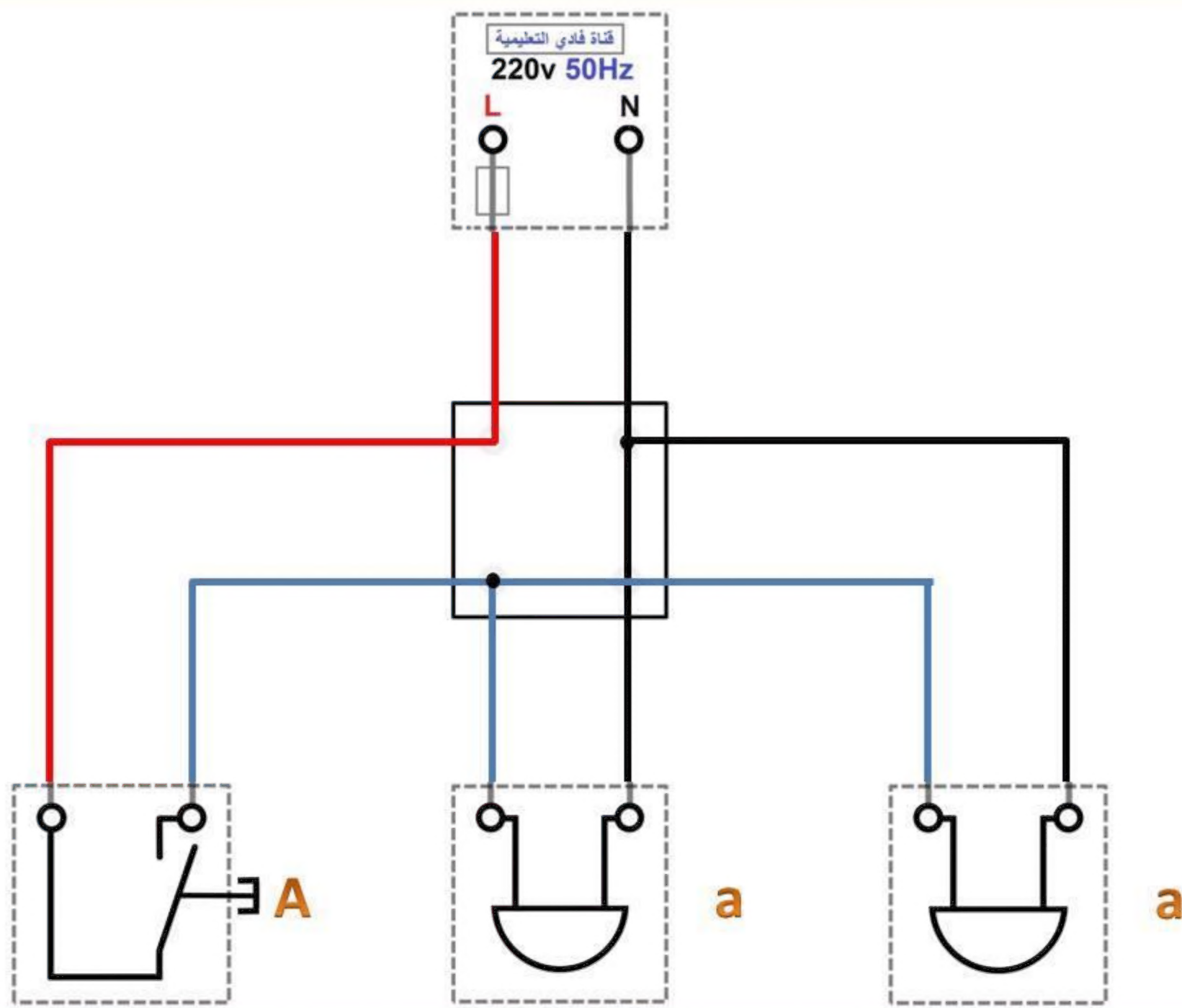


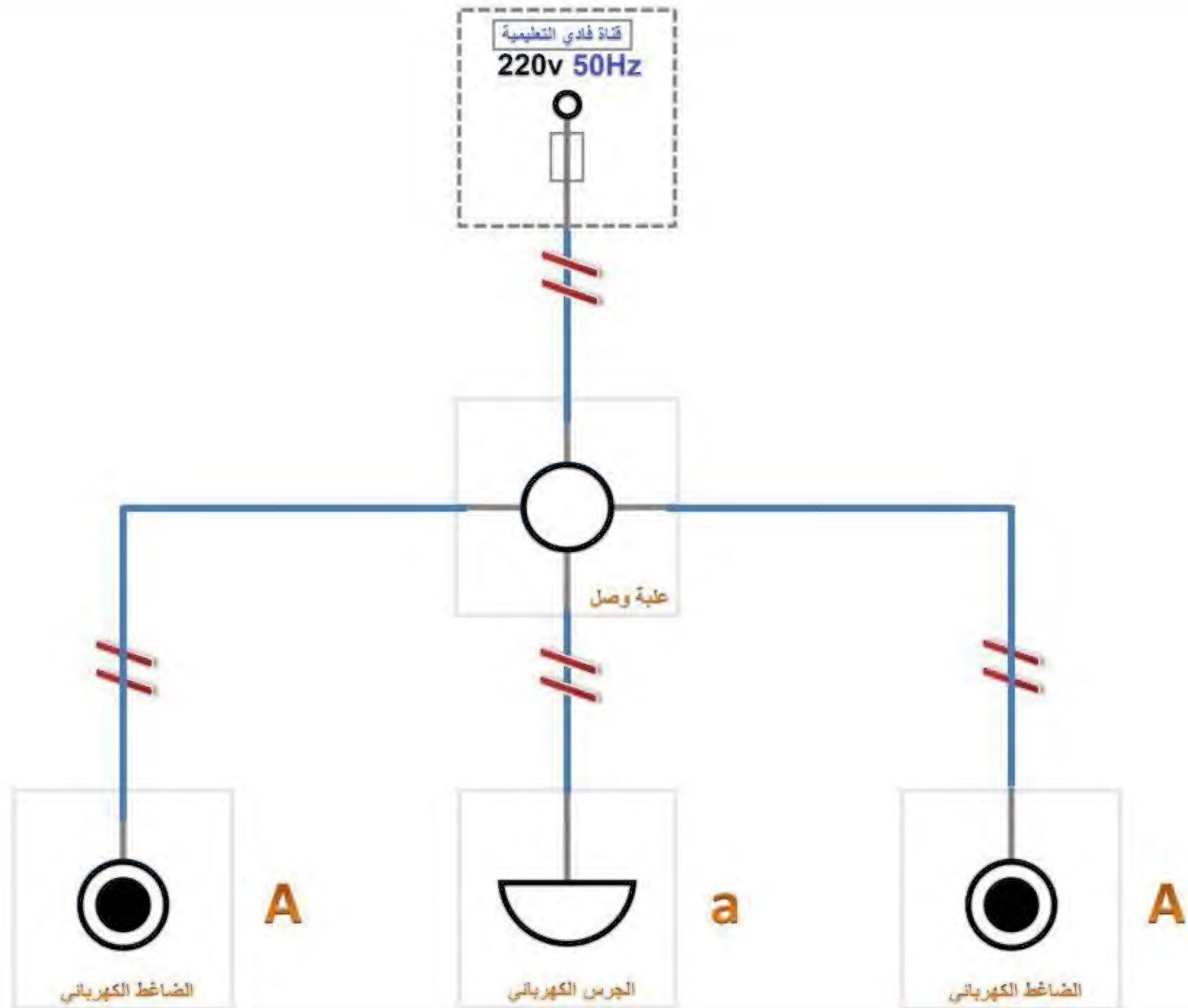






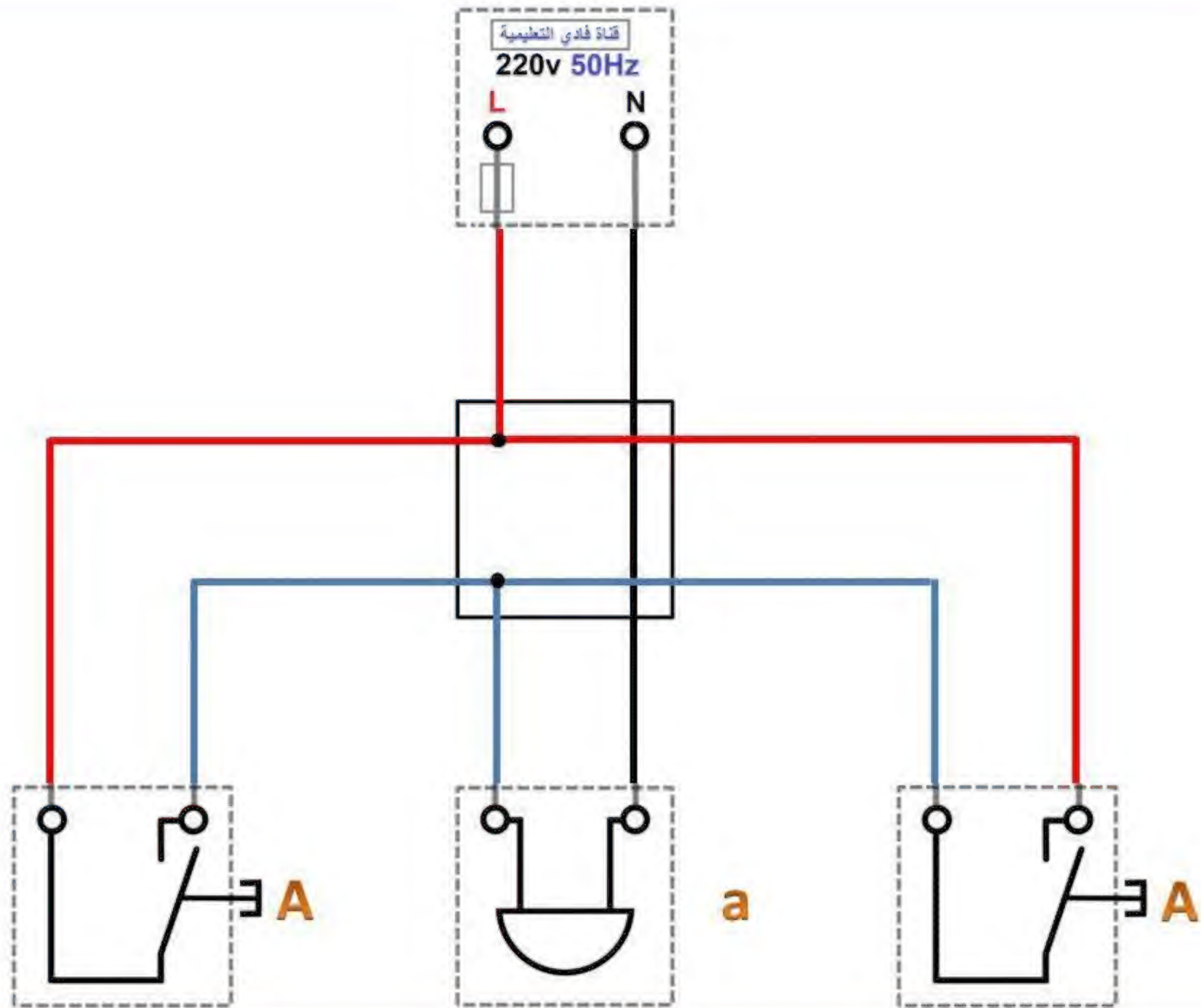





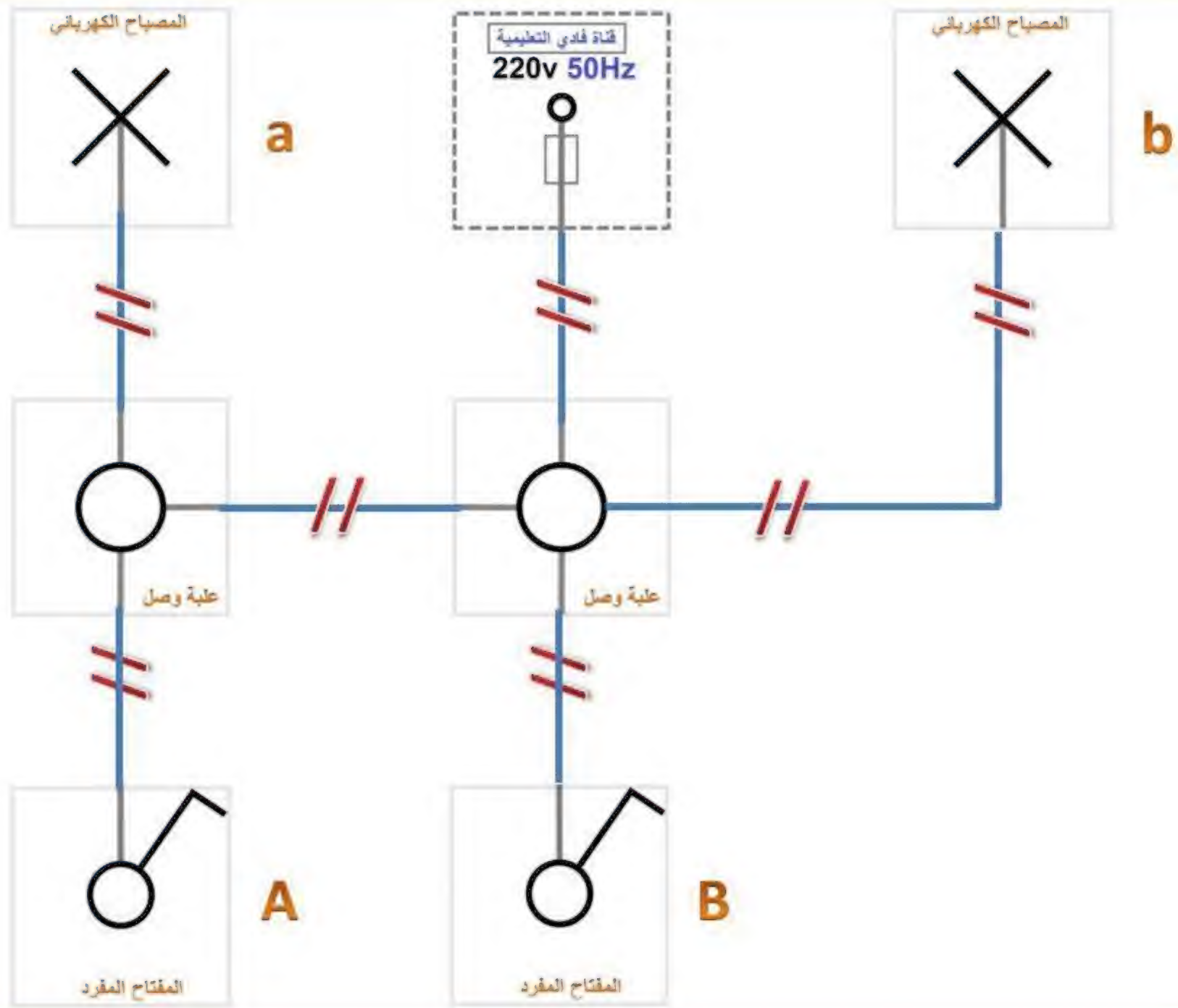

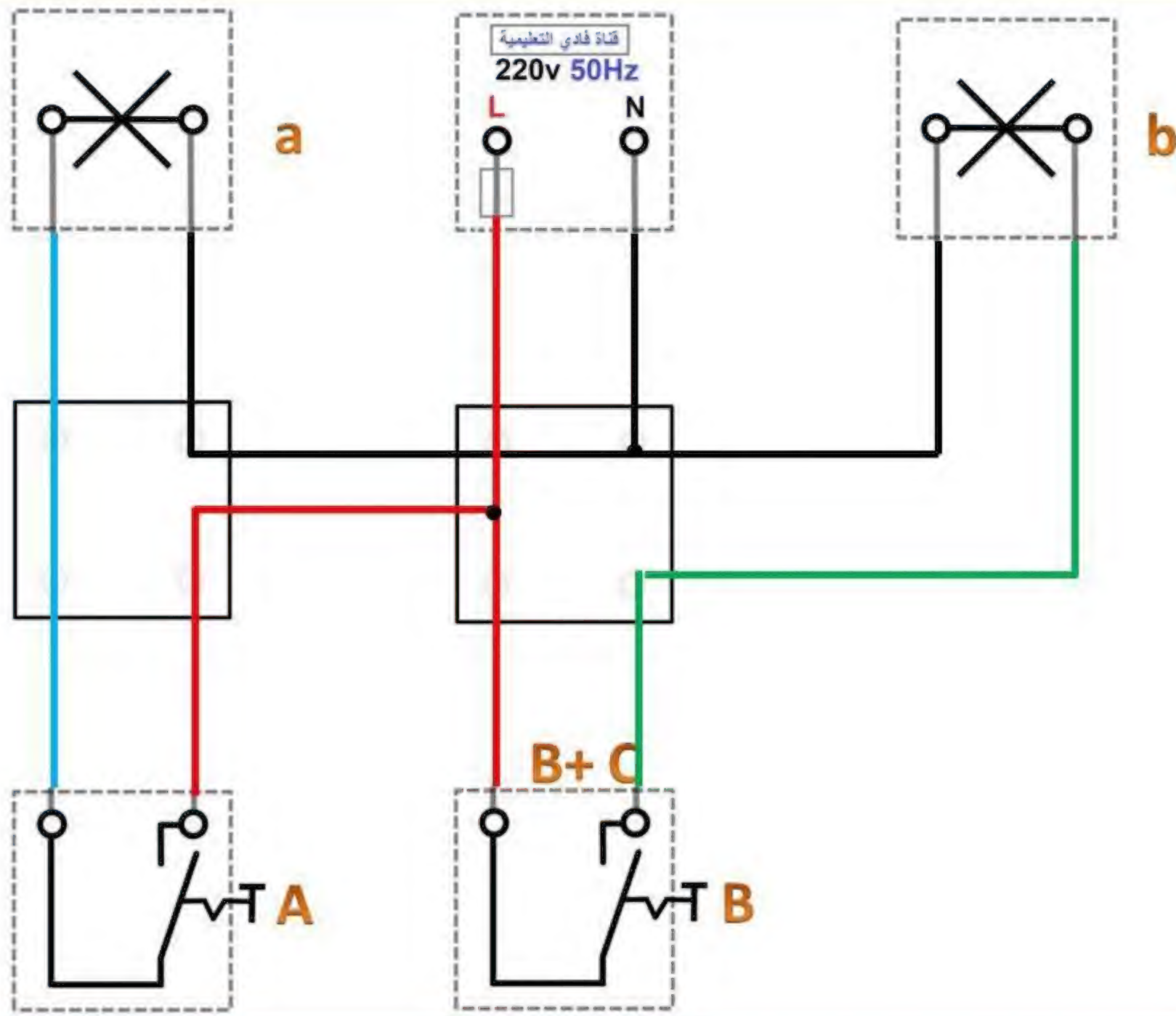


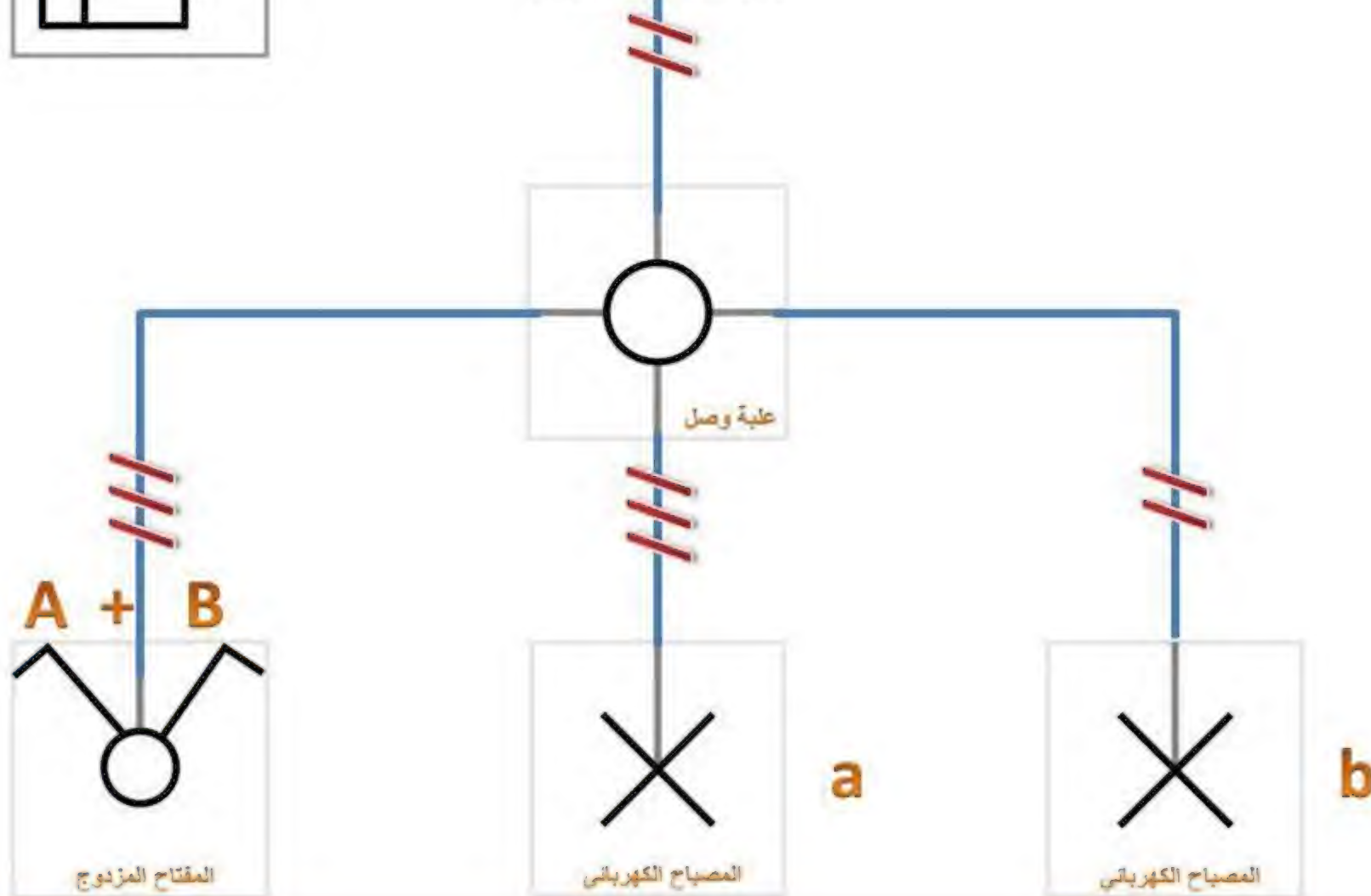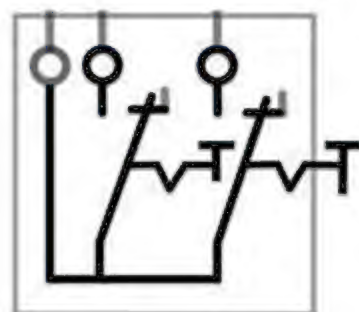

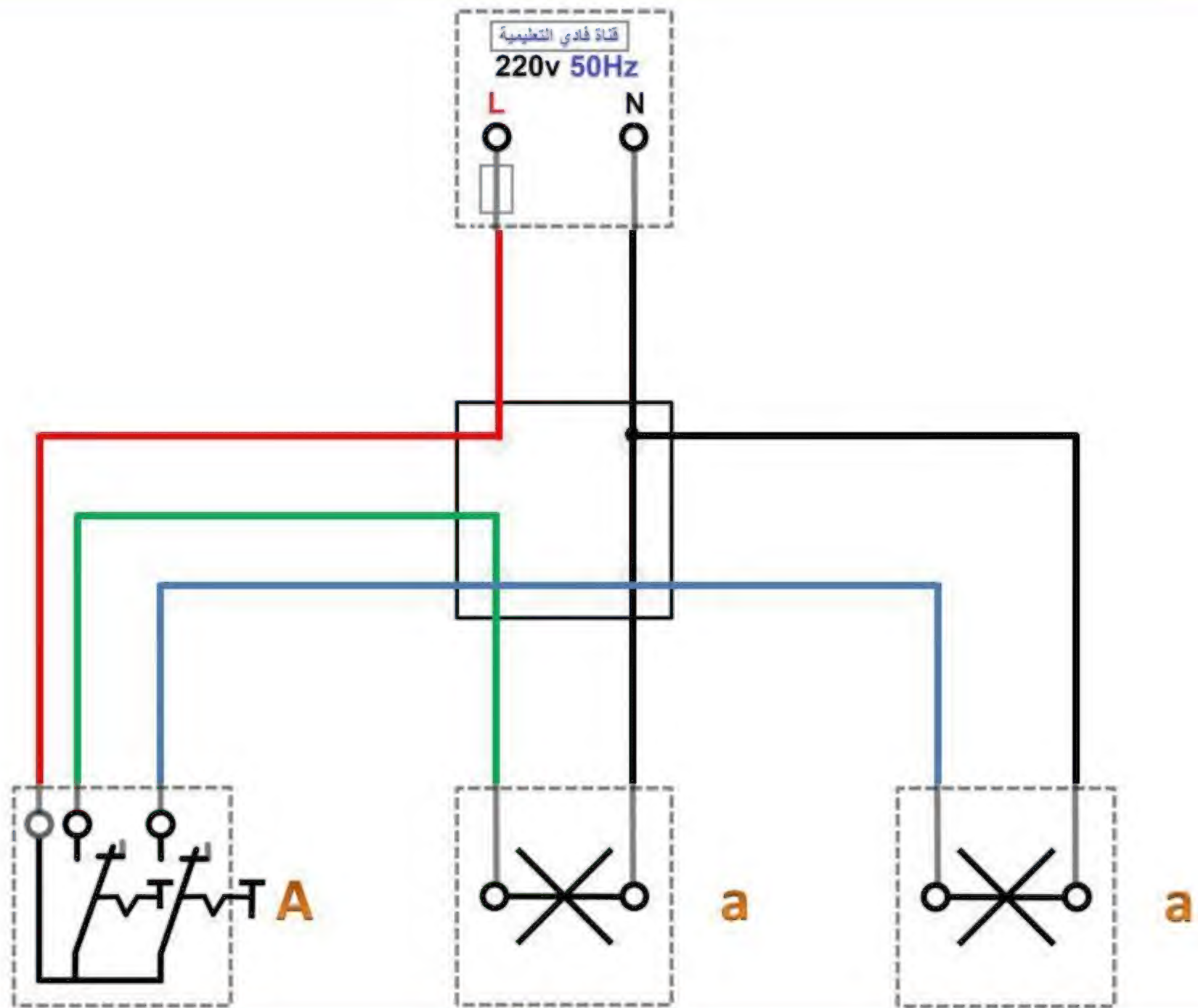


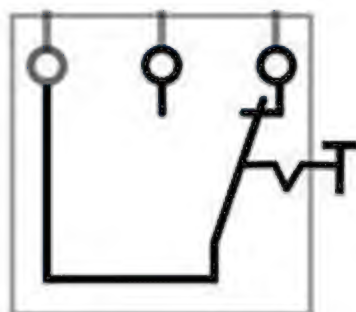


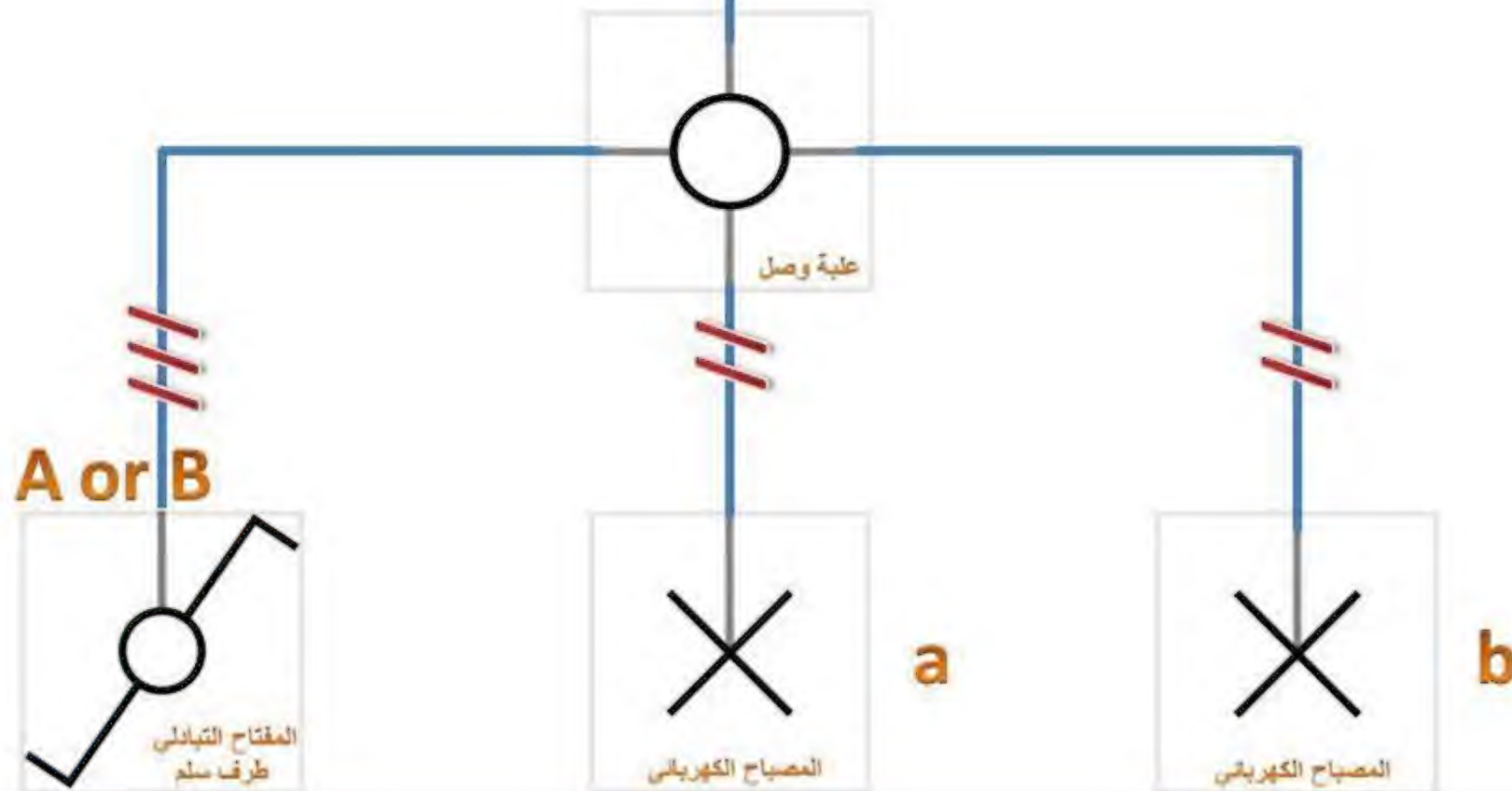\* يعمل مفتاح الطرف  
سلم على التبديل بين  
المصباحين بالتناوب  
ولا يوجد حالة اطفاء







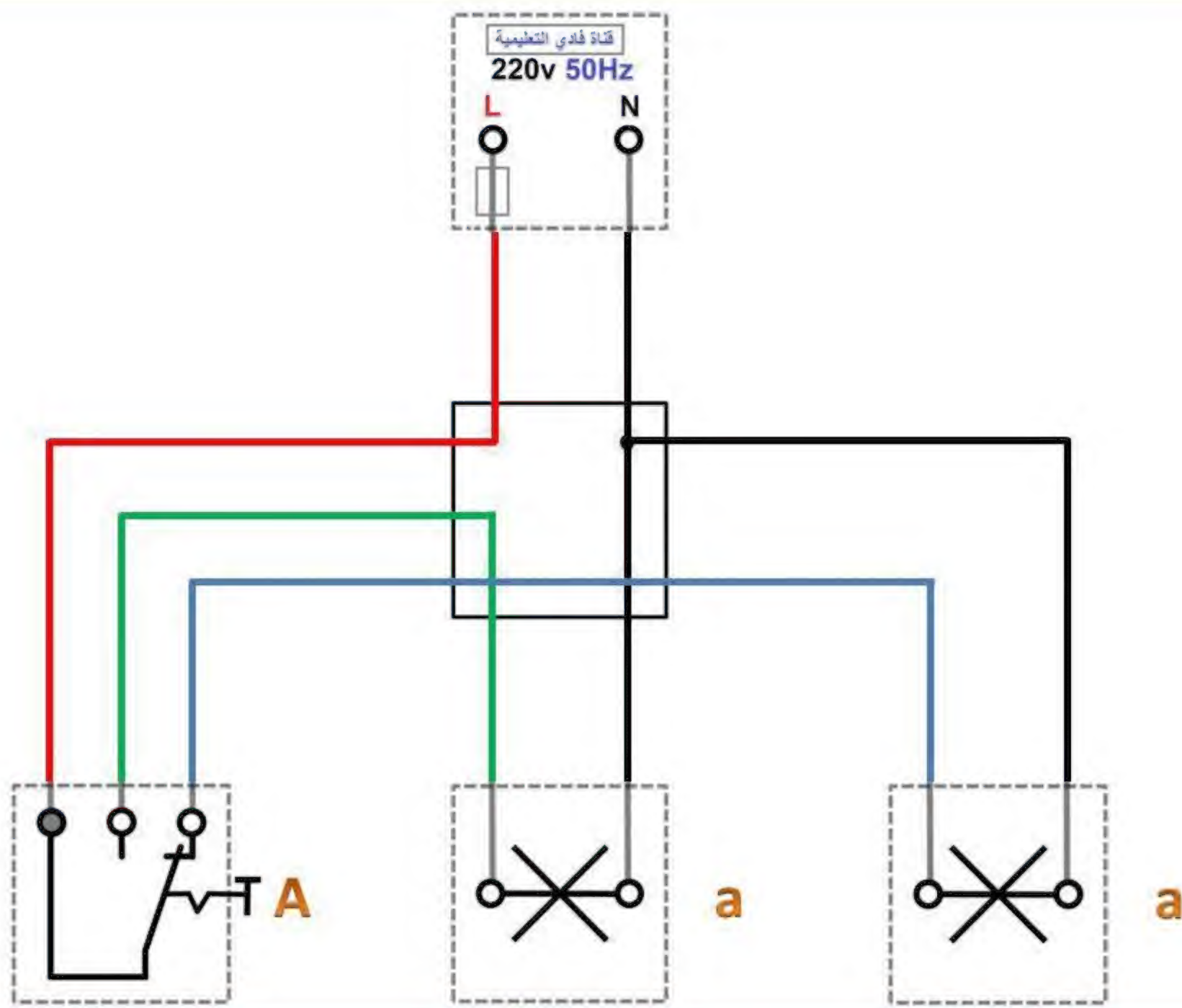

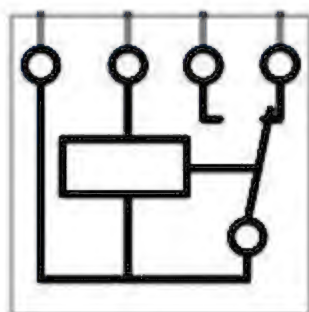

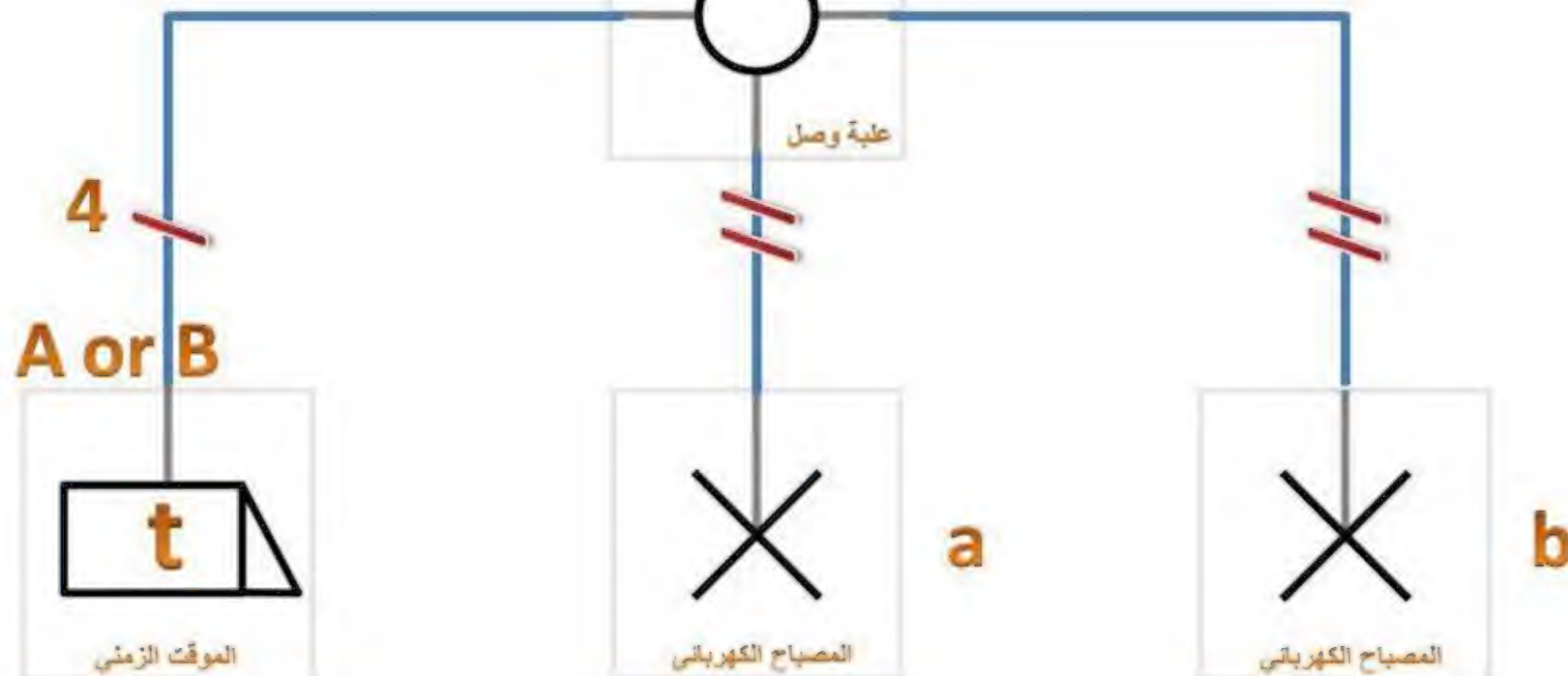\* يعمل التايمر على  
التبديل بين المصباحين  
بالتناوب ولا يوجد حالة  
إطفاء




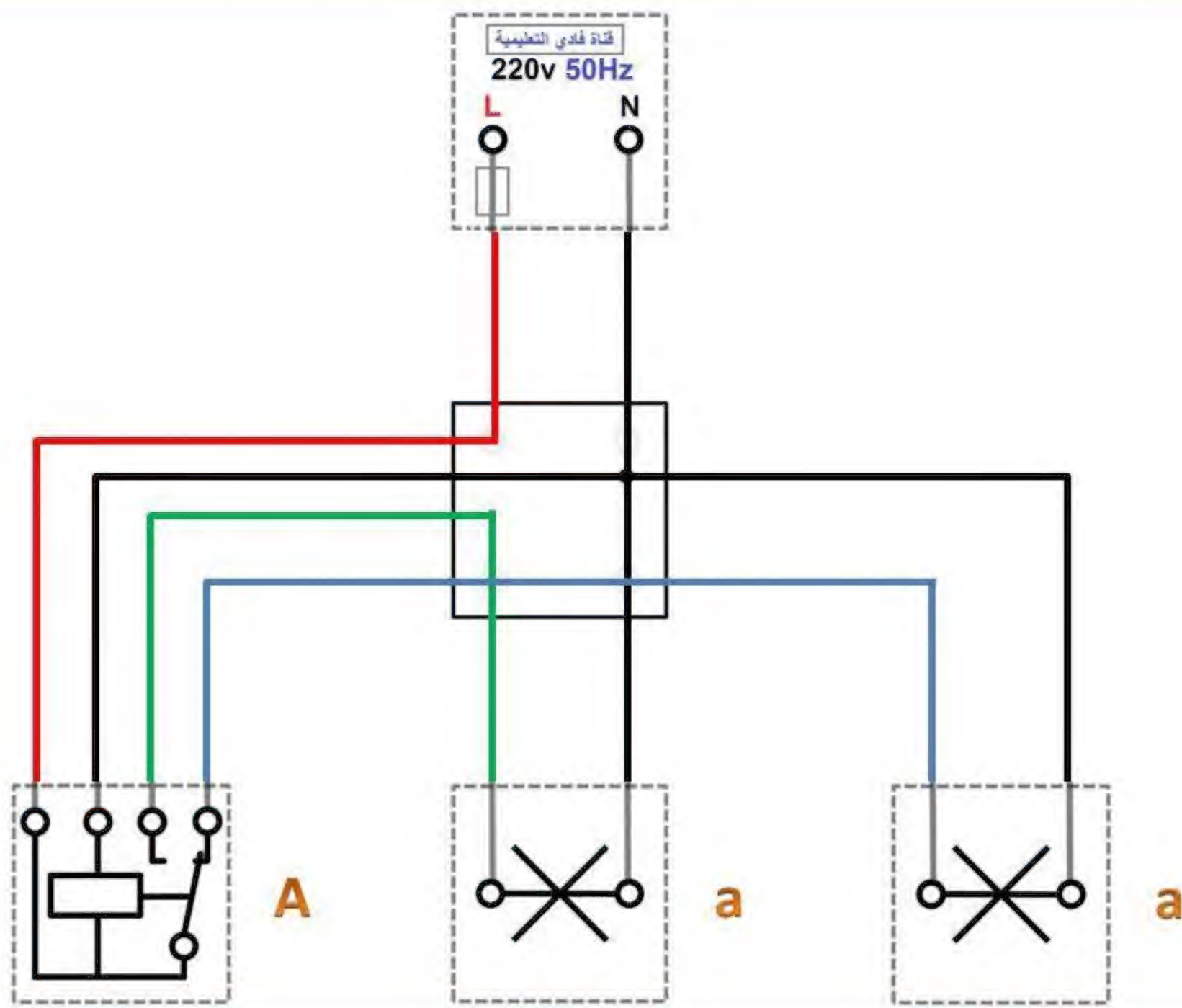





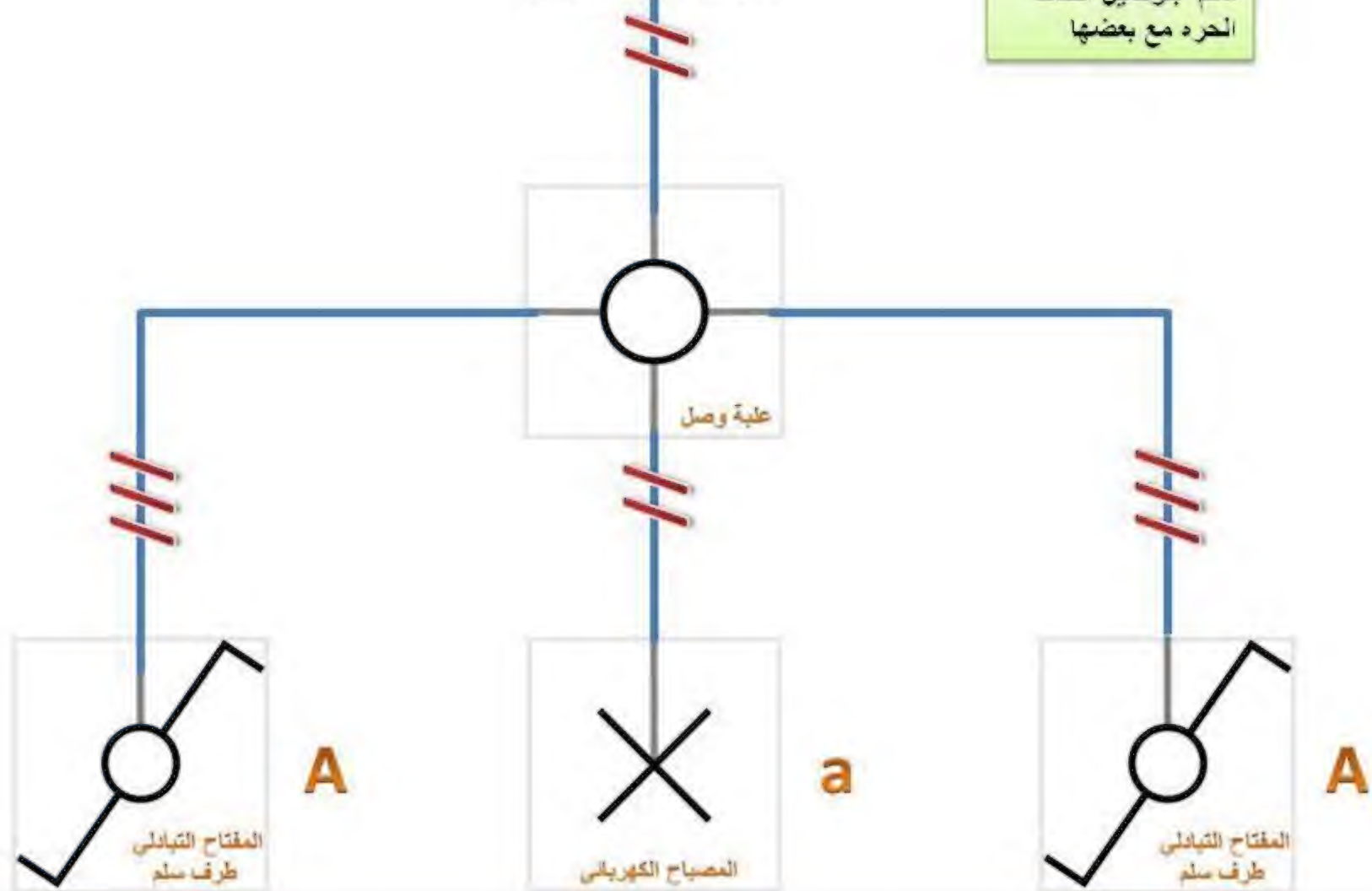
الطريقة الاولى لطرف  
سلم بتوصيل النقاط  
الحره مع بعضها



قناة فادي التعليمية  
220v 50Hz




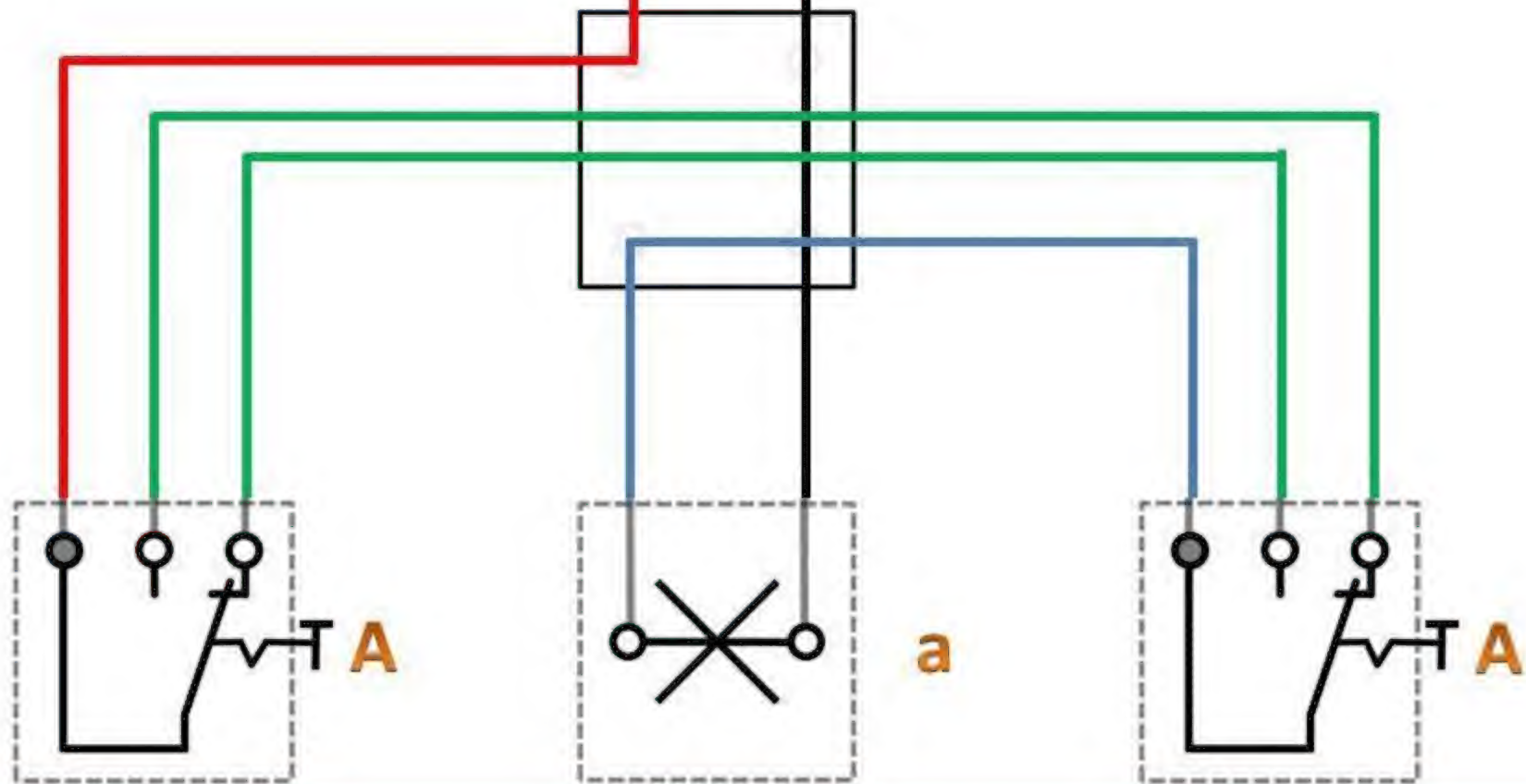
الطريقة الاولى لطرف  
سلم بتوصيل النقاط  
الحره مع بعضها



قناة فادي التعليمية  
220v 50Hz

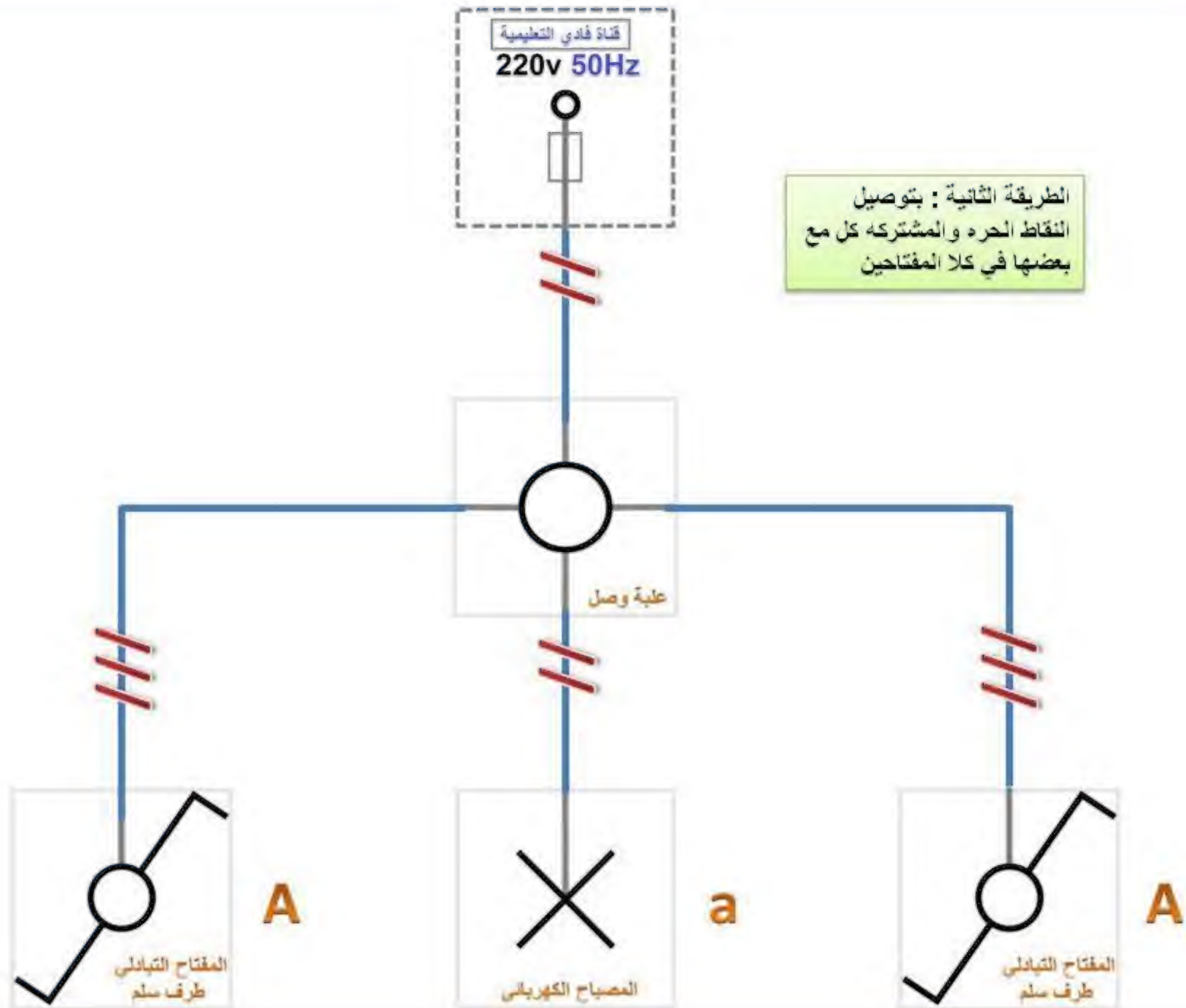الطريقة الثانية : بتوصيل  
النقاط الحرة والمشاركة كل مع  
بعضها في كلا المفتاحين



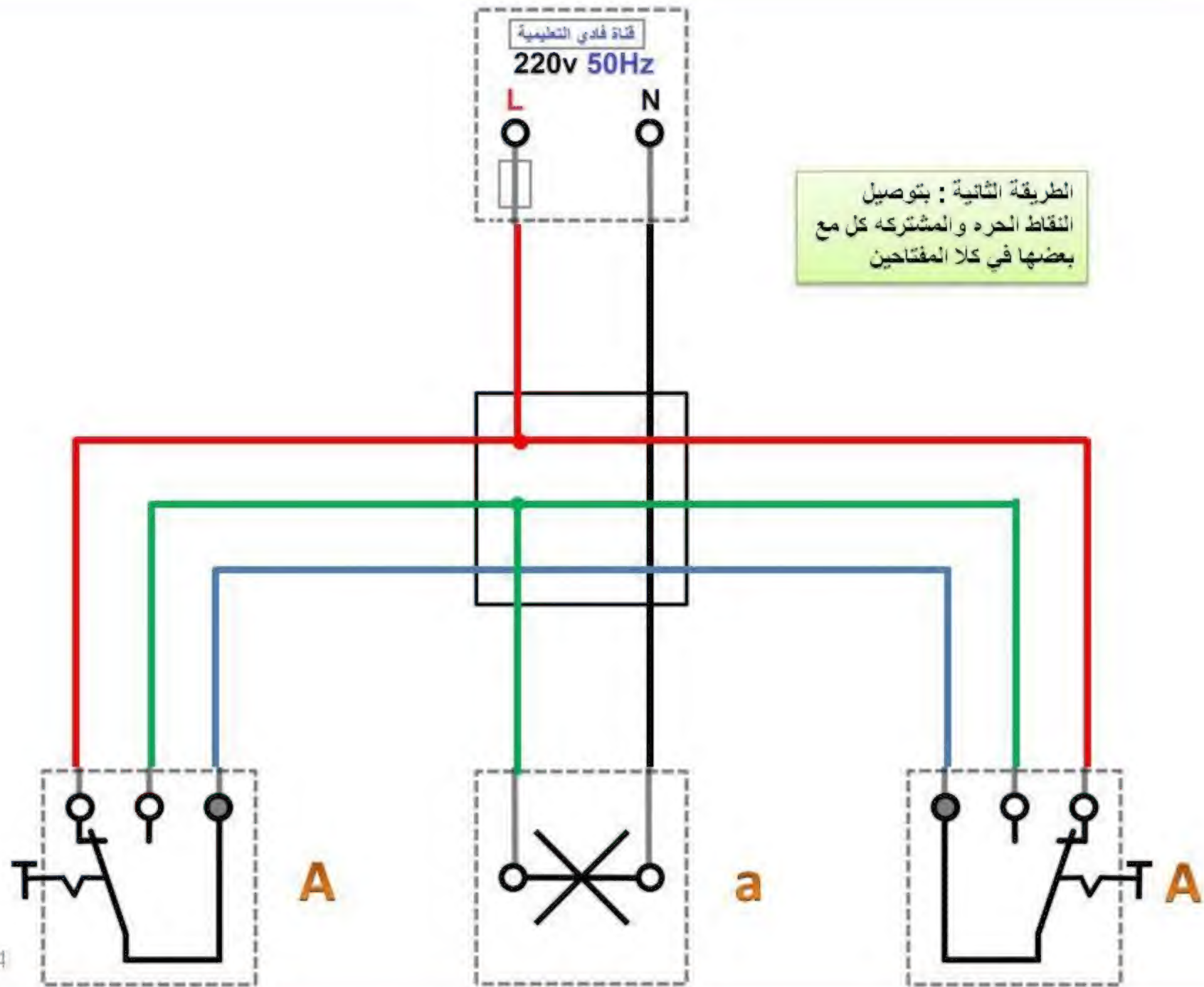



الطريقة المثلى: بتوصيل النقاط  
الحره مع الحار والبارد في كلا  
المفتاحين والمشاركه مع  
المصباح

